

_6/future_jump.s

Architecture Matérielle :
Projet — *Conception d'un mini-processeur*

Justin BABONNEAU

3 janvier 2023

Introduction

L'objectif de ce projet était de réaliser un mini-processeur à partir d'un squelette. Pour ce faire, nous devons nous appuyer sur le jeu d'instructions d'un processeur MIPS, que nous avons implémenté dans le logiciel Diglog.

Les instructions qui ont été implémentées sont :

- `nop`
- `ldi`
- `not`
- `lsr`
- `or`
- `and`
- `addi`
- `add`
- `subi`
- `sub`
- `mul`
- `muli`
- `st`
- `ld`
- `out`
- `in`
- `jr`
- `jeq`
- `jle`
- `jlt`
- `jne`
- `jmp`

Table des matières

1	TD 5	5
1.1	Exercice 1 - Exécution du premier programme	5
1.2	Exercice 2 - Gestion complète de l'addition et de la soustraction	10
1.3	Exercice 3 - Entrées/sorties et gestion du saut <code>jeq</code>	13
1.4	Exercice 4 - Gestion de la mémoire et des autres sauts conditionnels	18
1.5	Exercice 5 - Améliorations diverses	25
2	ALU (Arithmetic Logic Unit)	30
2.1	Bits de contrôle	31
2.1.1	<code>op</code> (3 bits : <code>op2</code> , <code>op1</code> et <code>op0</code>)	31
2.1.2	flags (2 bits : <code>f1</code> et <code>f0</code>)	31
2.2	Bits de sortie	31
2.2.1	Zero	31
2.2.2	Sign	32
2.2.3	Carry / Overflow	32
3	Bits globaux	33
3.1	Bits de contrôle	33
3.1.1	Sauts	34
3.1.2	Utilisation de la RAM	37
3.1.3	Autre	38
3.2	Bits de statut	40
4	Changements apportés au compilateur	41
4.1	<code>asm.ml</code> / <code>asm.mli</code>	41
4.1.1	<code>asm.mli</code>	41
4.1.2	<code>asm.ml</code>	41
5	Codes de tests	47
5.1	Vérification des opérations logiques (<code>not</code> , <code>lsr</code> , <code>or</code> et <code>and</code>)	47
5.2	Vérification des opérations arithmétiques (<code>add</code> / <code>addi</code> , <code>sub</code> / <code>subi</code> , <code>mul</code> / <code>muli</code>)	47
5.3	Vérification de l'accès en lecture et écriture à la RAM (<code>ld</code> , <code>st</code>)	48
5.4	Vérification de l'entrée-sortie (<code>in</code> , <code>out</code>)	48
5.5	Vérification du saut en registre (<code>jr</code>)	48
5.6	Vérification des sauts conditionnels (<code>jeq</code> , <code>jle</code> , <code>jlt</code> et <code>jne</code>)	49
5.7	Vérification du saut dans le passé	49
5.8	Vérification du saut dans le futur	50

1 TD 5

1.1 Exercice 1 - Exécution du premier programme

Pour le moment, le processeur fourni ne supporte que les instructions `ldi` et `addi`. Faire appel à toute autre instruction conduit à un comportement non spécifié. Le but de cet exercice est d'ajouter le support des sauts inconditionnels, afin de pouvoir simuler l'exécution du programme suivant :

```
ldi r1, 42
addi r0, r1, 17
end:    jmp end
```

1.1 Donner la valeur de chaque registre à la fin de l'exécution de ce programme.

A la fin de l'exécution de ce programme, on a :

registre	<i>r0</i>	<i>r1</i>
valeur	59	42

1.2 Traduire à la main le code assembleur en langage machine, sachant que la première instruction sera placée à l'adresse 0000.

On traduit le code assembleur en langage machine (binaire) :

instruction	adresse	op	flags	rd	rs rt / imm5
<code>ldi r1, 42</code>	0000	000	01	001	00101010 (imm8)
<code>addi r0, r1, 17</code>	0001	010	00	000	001 (rs) 10001 (imm5)
<code>end: jmp end</code>	0002	111	00 (imm13(high ₁))	000 (imm13(high ₂))	00000000 (imm13(low))

1.3 Compiler le code assembleur avec `digcomp`. Comparer le contenu des fichiers ainsi produits à la réponse de la question précédente.

```
[juaque@localhost digproc]$ ../digcomp/digcomp ../tests/addi/ai.s
end = 2
-----
0 [x0000]: r1 <- 42
1 [x0001]: r0 <- r1 + 17
2 [x0002]: goto end
```

FIGURE 1 – Compilation du programme cité ci-dessus avec Digcomp.

```
1 0000:09
2 0001:40
3 0002:e0
```

FIGURE 2 – `addi.s.hi`

```
1 0000:2a
2 0001:31
3 0002:02
```

FIGURE 3 – `addi.s.lo`

Etant donné que la partie `.hi` contient les 8 bits de poids fort de la ligne et que la partie `.lo` contient les 8 de poids faible, on a (en traduisant les résultats hexadécimaux précédents en binaire) :

adresse	.hi	.lo
0000	000 01 001 (0x09)	00101010 (0x2a)
0001	010 00 000 (0x40)	001 10001 (0x31)
0002	111 00 000 (0xe0)	00000010 (0x02)

Les valeurs obtenues correspondent à celles trouvées précédemment.

1.4 Charger les fichiers obtenus dans Diglog, et déterminer le chemin suivi par les données lors de l'exécution de l'instruction `ldi`.

Note : Pour faire une exécution pas à pas, on utilisera un générateur en guise d'horloge, sur lequel on pourra cliquer afin de passer au front (montant ou descendant) suivant.

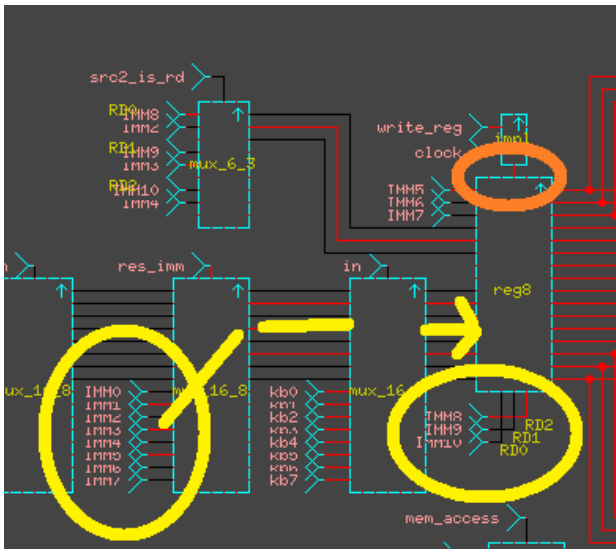


FIGURE 4 – Front montant lors de l'instruction `ldi`.

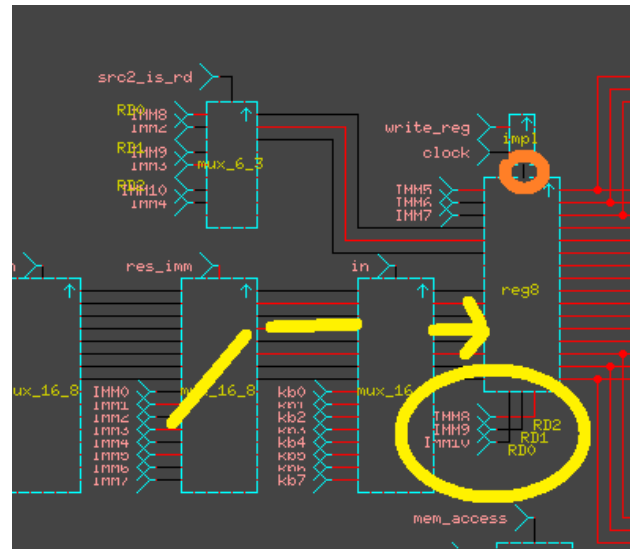


FIGURE 5 – Front descendant lors de l'instruction `ldi`.

Lors de l'exécution de l'instruction `ldi`, on voit que :

- lors du front montant, les données sont initialement sur `imm8` (`imm0-7`); en même temps, la valeur 42 (`0b00101010`) se retrouve sur les pattes entrantes du `reg8` qui est alors en `read_only`; sur les pattes d'entrée décrivant le registre d'écriture du `reg8`, on lit `0b001` autrement dit `r1`;
- au front descendant suivant, le bit de `read_only` du `reg8` s'éteint et le `reg8` indique en bas le registre d'écriture qui est `r1` (`0b001`).

Après application de la modification indiquée en note, on a maintenant cette horloge :

 
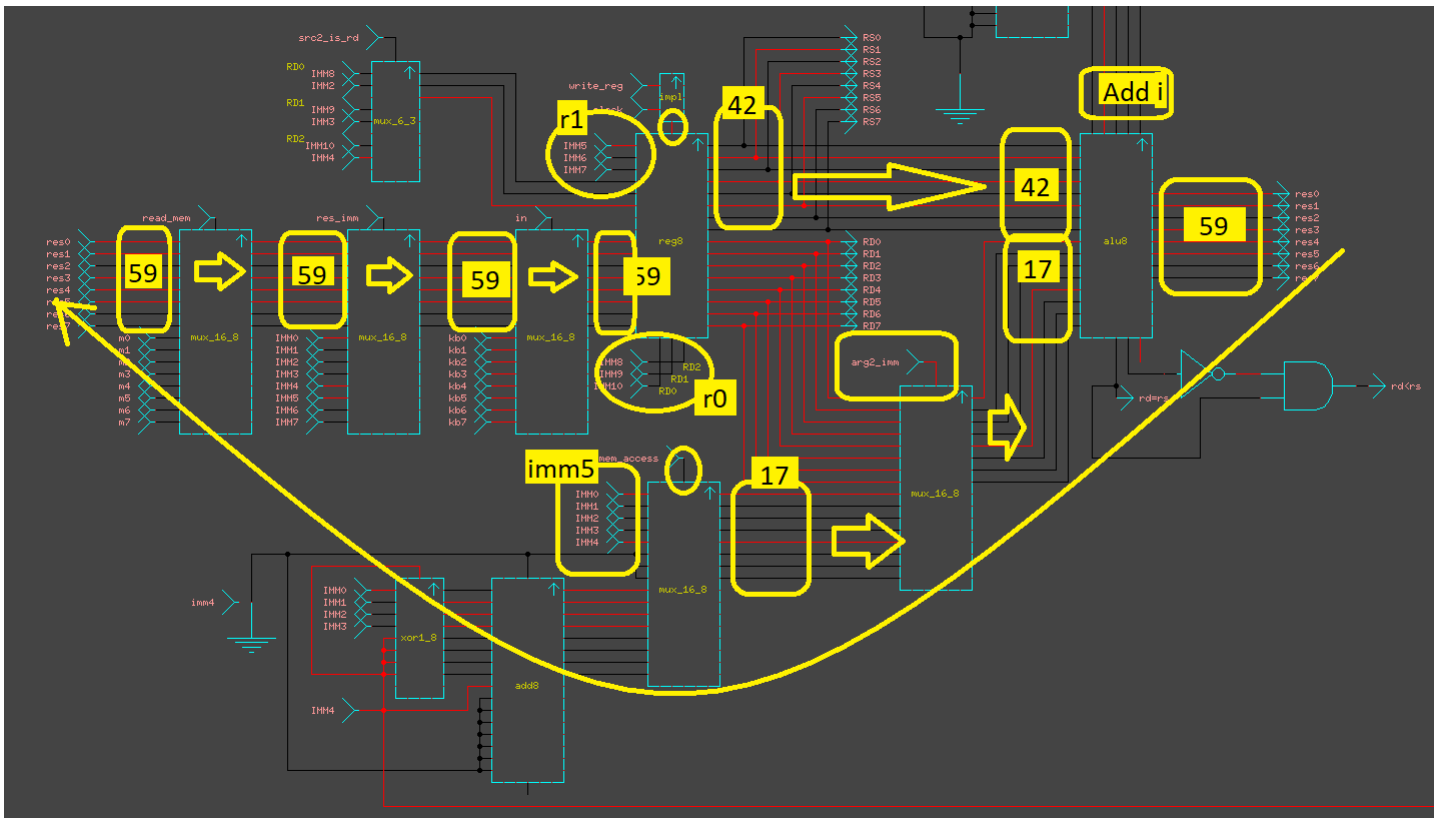


FIGURE 6 – Horloge pas à pas.

FIGURE 7 – Front montant lors de l'instruction *addi*.

1.5 Avancer d'un cycle, et déterminer le chemin suivi par les données lors de l'exécution de l'instruction *addi*.

Lors de l'exécution de l'instruction *addi*, on voit que :


- lors du front montant, on lit 42 (0b00101010) dans le registre *r1* à la sortie du *reg8* que l'ALU additionne avec le 17 (0b10001) lisible au niveau du *imm5* ce qui donne le résultat 59 (0b00111011) en sortie de l'ALU qui retourne à l'entrée en valeur du *reg8* ;
- lors du front descendant, à l'instar de la question précédente, le *reg8* se met en mode écriture (non *read_only*) et écrit dans *r0* comme alors indiqué par les bits en dessous de *reg8* par 0b000.

1.6 Avancer à nouveau d'un cycle, et identifier comment récupérer l'adresse à laquelle il faudra être après le saut.

Pour récupérer l'adresse à laquelle il faudra être après le saut, il faut lire le compteur de programme et on trouve 2.

1.7 Déterminer le rôle des bits de contrôle *write_reg*, *arg2_imm* et *res_imm*, puis compléter le tableau suivant (mettre X si la valeur du bit de contrôle n'a pas d'influence) :

write_reg est le bit de contrôle permettant d'identifier tous les cas où l'on souhaite écrire le résultat stocké sur les bits d'entrée en écriture dans le registre indiqué par les 3 bits du registre d'écriture du *reg8*. (il permet de désactiver le mode *read_only* sur le front descendant du registre)

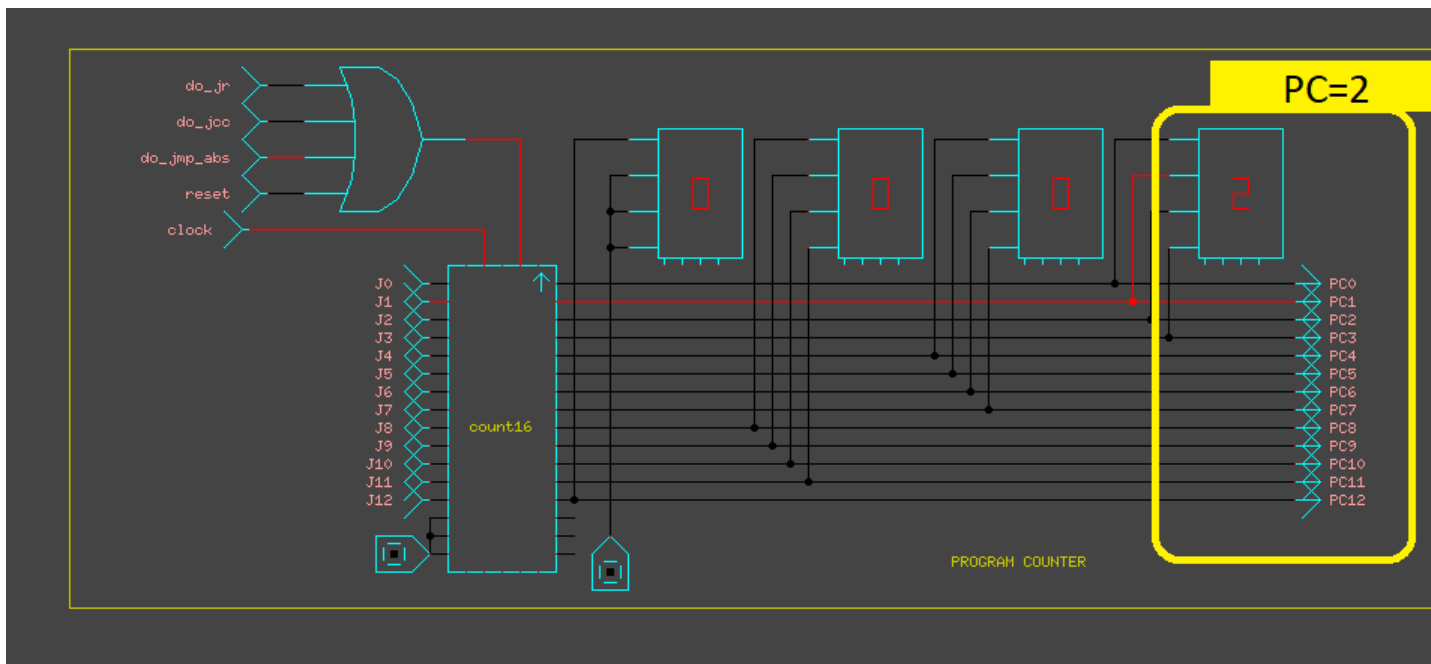FIGURE 8 – Compteur de programme lors de l’instruction `jmp`.

arg2_imm indique les cas où le deuxième argument de l’ALU se trouve sur les bits `imm` de la commande.

res_imm indique les cas où la donnée d’entrée dans le registre pour `reg8` se trouve sur les bits `imm`.

instruction	<i>do_jump_abs</i>	<i>write_reg</i>	<i>arg2_imm</i>	<i>res_imm</i>	<i>do_sub</i>
<code>nop</code>	0	0	X	X	0
<code>ldi</code>	0	1	X	1	0
<code>addi</code>	0	1	1	0	0
<code>subi</code>	0	1	1	0	1
<code>add</code>	0	1	0	0	0
<code>sub</code>	0	1	0	0	1
<code>jmp</code>	1	0	X	X	0

1.8 Modifier le processeur afin de gérer l'instruction de saut `jmp`. Utiliser pour cela le bit de contrôle `do_jmp_abs` (le bit `do_jcc` servira plus tard pour les sauts conditionnels).

 


FIGURE 9 – Bit de contrôle `do_jmp_abs`.

J'ai ajouté le bit de contrôle `do_jmp_abs` qui vaut 1 si et seulement si l'instruction courante est `jmp` c'est-à-dire que `op = 111`

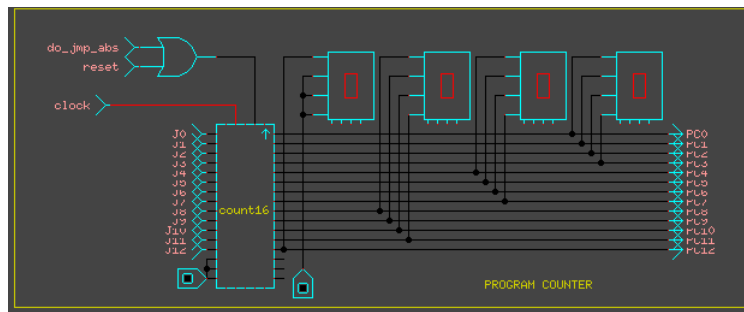


FIGURE 10 – Ajout du bit de contrôle `do_jmp_abs` au compteur de programme.

J'ai aussi ajouté l'arrivée de ce bit de contrôle comme bit de contrôle du compteur de programme.

 


FIGURE 11 – Bit de contrôle `is_jmp` (seule la partie absolue importe pour l'instant).

J'ai également ajouté le bit de contrôle `is_jmp` qui vaut 1 lorsque l'instruction est un saut et que `reset` est à 0.

2.3 Modifier le banc de registre afin de pouvoir lire les valeurs de deux registres (pas forcément différents) à chaque cycle.

 


FIGURE 13 – Ajout de la seconde rangée de multiplexeurs sur `reg8` pour lire la valeur d'un deuxième registre

La seconde rangée de multiplexeurs a été ajoutée pour permettre la lecture de la valeur d'un deuxième registre dont l'indice est le nombre binaire formée par les bits 3 à 5 (correspondant à `#read2`) de l'entrée.

2.4 Pour chaque instruction, déterminer le nombre de lectures de registres à effectuer, ainsi que les bits contenant les numéros de registres à lire.

instr	lecture(s)	bits pertinents
nop	0	X
ldi	0	X
not	1	rs
lsr	1	rs
or	2	rs, rt
and	2	rs, rt
addi	1	rs
add	2	rs, rt
subi	1	rs
sub	2	rs, rt
muli	1	rs
mul	2	rs, rt
st	2	rd, rs
ld	1	rs
out	1	rd
in	0	X
jr	2	rd, rs
jeq	2	rd, rs
jle	2	rd, rs
jlt	2	rd, rs
jne	2	rd, rs
jmp	0	X

2.5 Ajouter le support des instructions add et sub, et proposer un code assembleur de test. Vous devrez sûrement modifier le calcul des bits de contrôle introduits dans l'exercice précédent.

Les instructions add et sub sont désormais supportées.

```

1      ldi r1, 42 # r1 <- 42
2
3      ldi r2, 17 # r2 <- 17
4      add r0, r1, r2 # r0 <- r1+r2 = 42 + 17 = 59
5
6      ldi r2, 16 # r2 <- 16
7      sub r0, r1, r2 # r0 <- r1-r2 = 42 - 16 = 26
8
9  end:  jmp end

```

FIGURE 14 – Test des instructions add et sub

Les bits de contrôle n'ont pas dû être changés (car on avait déjà prévu les cas correspondant à ces deux instructions).

1.3 Exercice 3 - Entrées/sorties et gestion du saut jeq

Afin de pouvoir procéder à de vrais tests, il nous manque deux choses :

- un coté interactif pour accélérer/faciliter les tests, c'est-à-dire la possibilité de saisir des entrées au clavier et d'afficher des résultats sur un écran ;
- notre première instruction de saut conditionnel, afin d'augmenter significativement l'expressivité dans les programmes codés en assembleur.

Pour le premier point, le fichier *io.lgf* fournit déjà un clavier et un écran. Il est possible de récupérer une touche saisie au clavier (fils *kb0* à *kb7*) à condition de positionner le bit de contrôle *in* à 1. De plus, il est possible d'afficher le caractère dont le code ASCII est la valeur *RD* (fils *RD0* à *RD7*) à condition de positionner le bit de contrôle *out* à 1.

3.1 Faire en sorte que les bits de contrôle *in* et *out* reçoivent la bonne valeur.

 


FIGURE 15 – Gestion des bits de contrôle *in* et *out*.

Le bit de contrôle *out* est actif lorsque lorsque l'instruction courante est *out* c'est-à-dire que *op* = 100 et *flags* = 10.

Le bit de contrôle *in* est actif lorsque lorsque l'instruction courante est *in* c'est-à-dire que *op* = 100 et *flags* = 11.

3.2 Tester le clavier et l'écran. Que se passe-t-il si on récupère les données du clavier alors qu'aucune touche n'a été frappée ? Et si de nombreuses touches ont été frappées depuis la dernière récupération de touche ?

Si l'on récupère les données du clavier alors qu'aucune touche n'a été frappée, on obtient 255 (0b11111111).

Si de nombreuses touches ont été frappées, la plus ancienne est remplacée par la touche nouvellement pressée.

Le *buffer* (tampon) du clavier fonctionne donc comme une file (First In First Out).

3.3 Rappeler comment on peut tester que deux valeurs entières sont égales. Modifier l'ALU afin d'avoir une nouvelle sortie, nécessaire à la réalisation du test.

Pour tester que deux valeurs sont égales, on peut vérifier que leur différence est nulle (avec une ALU par exemple).

On a ajouté un bit **Zero** qui permet de savoir si la valeur en sortie de l'ALU est nulle.

3.4 Afin de gérer les instructions de saut conditionnel, nous allons utiliser le bit de contrôle *do_jcc*, qui vaudra 1 si et seulement si l'instruction courante est de type saut conditionnel et qu'il convient d'effectuer le saut en question.

Faire en sorte que ce bit de contrôle reçoive la bonne valeur lors de l'exécution d'un jeq.

J'ai ajouté le bit de contrôle *do_jcc*.

 


FIGURE 16 – Bit de contrôle *do_jcc*.

Ce bit de contrôle vaut 1 si et seulement si l'instruction courante est un saut conditionnel c'est-à-dire que op = 110 et que la condition associée est vérifiée.

3.5 Modifier le processeur afin de mettre correctement à jour le pointeur d'instruction PC lors de l'exécution d'une instruction jeq.

En plus de l'ajout de la question précédente, on a ajouté un bit de contrôle *do_jump_cnd*, l'arrivée du bit *do_jcc* comme bit de contrôle au compteur de programme.

 


FIGURE 17 – Bit de contrôle *do_jcc*.

Ce bit de contrôle vaut 1 lorsque au moins une (une seule à la fois normalement) des instructions de sauts conditionnels est active et que la condition associée est vérifiée.

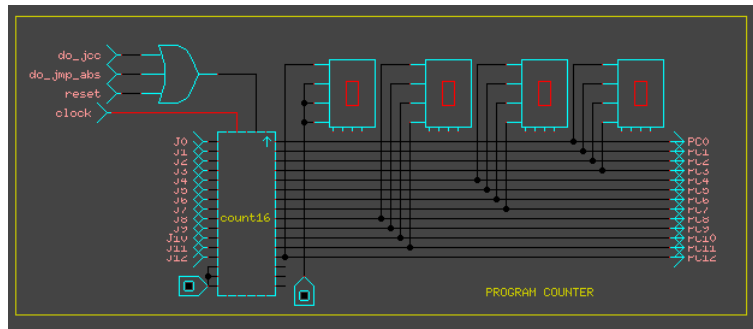


FIGURE 18 – Ajout du bit de contrôle *do_jcc* au compteur de programme.

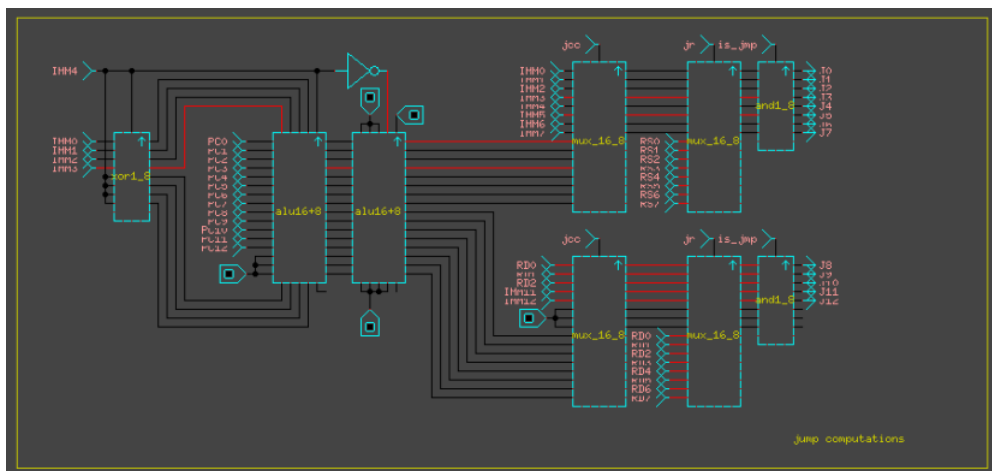


FIGURE 19 – Calcul de l'adresse de saut.

On calcule l'adresse de saut à l'aide de l'adresse courante et de l'imm5 que l'on remplace par son opposé que l'on soustrait lorsqu'il est négatif.

3.6 Tester le bon fonctionnement des sauts conditionnels dans le cas d'un saut :

1. en avant (vers une adresse plus grande que la valeur courante dans PC) ;
2. en arrière (vers une adresse plus petite que la valeur courante dans PC).

<pre> 1 ldi r7, -1 # r7 <- -1 2 loop: in r0 # r0 <- getchar() 3 jeq r0, r7, loop # if (r0 == r7) goto loop (-1) 4 out r0 # putchar() <- r0 5 end: jmp end </pre>	<pre> 1 ldi r7, -1 # r7 <- -1 2 loop: in r0 # r0 <- getchar() 3 jeq r0, r7, goto # if (r0 == r7) goto 'goto' (+2) 4 jmp end 5 goto: jmp loop # goto loop (-3) 6 end: jmp end </pre>
--	---

FIGURE 20 – ../asm/q3_6/past_jump.s

FIGURE 21 –
../asm/q3_6/future_jump.s

Le premier code (correspondant à un saut dans le passé) et le second (correspondant à un saut dans le futur) fonctionnent à présent.

3.7 Écrire un code assembleur qui récupère les touches réellement saisies par l'utilisateur, les affichent, et s'arrête dès que l'utilisateur a appuyé sur la touche *Entrée* (*Cr*, de code ASCII 13).

```

1      ldi r5, 13 # r5 <- 13 = <Enter>
2  loop:    in r7 # r7 <- getchar()
3          jeq r7, r5, end # if (r7 == r5) goto end
4          out r7 # putchar() <- r7
5          jmp loop # goto loop
6
7  end:     jmp end

```

FIGURE 22 – ../asm/q3_7/char_read.s

Le programme `char_read.s` lit les caractères entrés par l'utilisateur et boucle jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur la touche *Entrée* du clavier.

3.8 Écrire un code assembleur qui récupère un entier $n \in [1, 9]$ et un caractère c , puis qui affiche à l'écran un carré de taille n et composé de caractères c .

```

1      ldi r0, 49 # r0 <- 49 = '1'
2      ldi r1, 57 # r1 <- 57 = '9'
3
4      ldi r6, 105 # r6 <- 105 = 'i'
5      out r6 # putchar() <- r6
6      ldi r6, 63 # r6 <- 63 = '?'
7      out r6 # putchar() <- r6
8
9  loop:      in r7 # r7 <- getchar()
10     jlt r7, r0, loop # if (r7 < r0) goto loop (if r7 < '1' )
11     jlt r1, r7, loop # if (r1 < r7) goto loop (if r7 > '9')
12
13     out r7 # putchar() <- r7
14     subi r6, r7, 24 # r6 <- r7-24 (cannot do subtract strictly more than 31 at once)
15     subi r7, r6, 24 # r7 <- r6-24
16
17     ldi r0, 97 # r0 <- 97 = 'a'
18     ldi r1, 122 # r1 <- 122 = 'z'
19
20     ldi r6, 13 # r6 <- 13 = <Enter>
21     out r6 # putchar() <- r6
22     ldi r6, 99 # r6 <- 99 = 'c'
23     out r6 # putchar() <- r6
24     ldi r6, 63 # r6 <- 63 = '?'
25     out r6 # putchar() <- r6
26
27  getc:      in r5 # r5 <- getchar()
28     jlt r5, r0, getc # if (r5 < r0) = goto loop (if r5 < '1' )
29     jlt r1, r5, getc # if (r1 < r5) = goto loop (if r5 > '9')
30
31     out r5 # putchar() <- r5
32     ldi r6, 13 # r6 <- 13 = <Enter>
33     out r6 # putchar() <- r6
34
35     ldi r3, 0 # r3 <- 0
36     add r0, r7, 0 # r0 <- r7
37  line:      add r1, r7, 0 # r1 <- r7
38
39  putc:      out r5 # putchar() <- r5
40     subi r2, r1, 1 # r2 <- r1-1
41     add r1, r2, 0 # r1 <- r2
42     jeq r1, r3, nextl # if (r1 == r3) goto nextl
43     jmp putc # goto putc
44
45  nextl:      out r6 # putchar() <- r6
46
47     subi r2, r0, 1 # r2 <- r0-1
48     add r0, r2, 0 # r0 <- r2
49     jeq r0, r3, end # if (r0 == r3) goto end
50     jmp line # goto line
51
52  end:      jmp end

```

FIGURE 23 – ../asm/q3_8/char_square.s

Après saisie d'un chiffre non nul n et d'un caractère c par l'utilisateur, le programme `char_square.s` affiche un carré de c de côté de longueur n .

1.4 Exercice 4 - Gestion de la mémoire et des autres sauts conditionnels

4.1 Ajouter le support des instructions `ld` et `st`. Pour cela, il faudra identifier le parcours que les données devront suivre, ajouter des multiplexeurs au besoin, et utiliser au minimum un nouveau bit de contrôle : *write_mem*.

Note : Pour l'instant, on ne traitera pas la partie `imm5` de ces instructions.

 


FIGURE 24 – Bits de contrôle liés à la mémoire

On a ajouté les bits de contrôle suivants :

- *mem_access* qui vaut 1 lors des instructions `st` et `ld` (et 0 sinon) c'est-à-dire lorsque `op = 100` ;
- *read_mem* qui vaut 1 lors de l'instruction `ld` (et 0 sinon) c'est-à-dire que la première condition est vérifiée et `flags = 01` ;
- *write_mem* qui vaut 1 lors de l'instruction `st` (et 0 sinon) c'est-à-dire que la première condition est vérifiée et `flags = 00`.

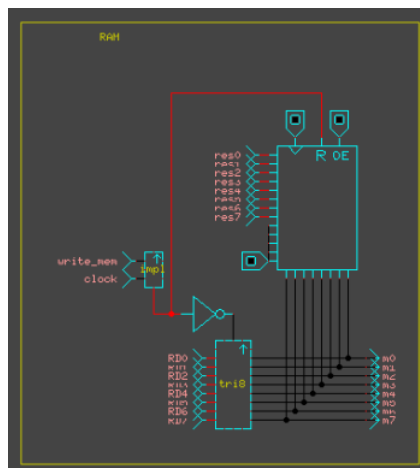


FIGURE 25 – RAM après les modifications.

On a ajouté les multiplexeurs suivants :

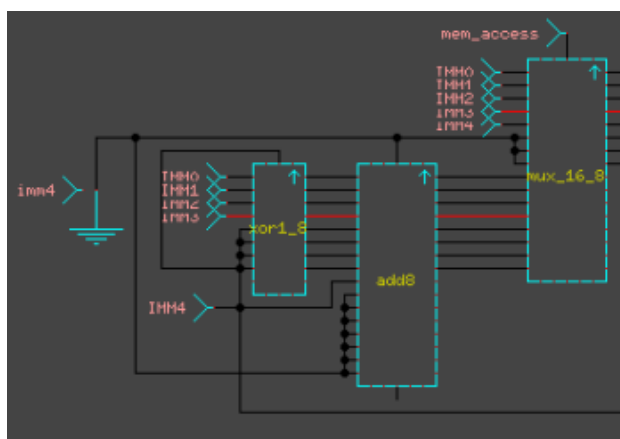


FIGURE 26 – Multiplexeur qui permet de décaler négativement l'adresse en mémoire.

 


FIGURE 27 – Multiplexeur qui permet de lire en mémoire lors d'un ld.

4.2 Écrire un code assembleur qui récupère les touches saisies par l'utilisateur et les stocke en mémoire jusqu'à la saisie de la touche *Entrée*, puis qui réécrit les données ainsi récupérées à l'écran en ordre inverse.

Exemple : La saisie de "123<Entrée>" donnera donc lieu à l'affichage de "321".

```

1      ldi r0, 0 # r0 <- 0
2      ldi r5, 0 # r5 <- 0
3
4      ldi r3, 13 # r3 <- 13 = <Enter>
5
6  loop:      in r7 # r7 <- getchar()
7             jeq r7, r3, eol # if (r7 == r3) goto eol
8             out r7 # putchar() <- r7
9             add r6, r5, r0 # r6 <- r5+r0
10            st r7, r6, 0 # MEM[r6+0] <- r7
11            addi r1, r0, 1 # r1 <- r0+1
12            addi r0, r1, 0 # r0 <- r1
13            jmp loop # goto loop
14
15 eol:      out r3 # putchar() <- r3
16            ldi r3, 0
17
18 loop2:    subi r1, r0, 1 # r1 <- r0-1
19            add r6, r5, r1 # r6 <- r5+r1
20            ld r7, r6, 0 # r7 <- MEM[r6+0]
21            out r7 # putchar() <- r7
22            addi r0, r1, 0 # r0 <- r1
23            jeq r0, r3, end # if (r0 == r3) goto end
24            jmp loop2 # goto loop2
25
26 end:      jmp end # goto end

```

FIGURE 28 – ../asm/q4_2/reverse_in.s

On stocke les entiers rentrés par l'utilisateur dans la mémoire et on les écrit sur l'écran en décrémentant le décalage en mémoire de 1 à chaque tour de la seconde boucle.

4.3 Modifier l'ALU afin d'avoir 3 nouvelles sorties, correspondant aux drapeaux S (signe), C (carry), et O (overflow).

Remarquons d'abord que *Carry* et *Overflow* sont confondus puisque avoir une retenue revient à dépasser la capacité de l'ALU donc par exemple seuls *Carry* et *Sign* sont à implémenter effectivement.

 


FIGURE 29 – Ajout des drapeaux à l'ALU.

4.4 Démontrer que, pour a et b deux entiers signés sur 8 bits différents, $a \leq b$ est équivalent à $S = O$, où S et O sont obtenus suite au calcul de $b - a$ par l'ALU.

Soient a et b deux entiers signés sur 8 bits. Alors :

$$\exists (a_i)_{0 \leq i \leq 7} \in \{0, 1\}^7 \mid a = \sum_{i=0}^7 2^i a_i$$

$$\exists (b_i)_{0 \leq i \leq 7} \in \{0, 1\}^7 \mid b = \sum_{i=0}^7 2^i b_i$$

Notons S et O les bits de Signe (*Sign*) et de Retenue (*Overflow*) renvoyés par l'ALU après le calcul de $b - a$.

Notons également C_i la retenue dans le calcul de $b - a$ d'ordre $i \in \llbracket 0; 7 \rrbracket$.

Montrons que $a \leq b \iff S = O$

\Rightarrow Supposons que $a \leq b$.

Comme $a \leq b$, $b - a \geq 0$ d'où $S = 0$.

Comme $a \leq b$, il existe

$$k_0 \in \llbracket 0; 7 \rrbracket$$

tel que :

$$\forall i \in \llbracket k_0 + 1; 7 \rrbracket, a_i = b_i \quad (1)$$

$$a_{k_0} = 0 \quad (2)$$

$$b_{k_0} = 1 \quad (3)$$

Par conséquent, $c := a - b = a + \overline{\text{xor}(b, 255)} + 1$ va vérifier :

$$c_{k_0} = C_{k_0-1}$$

$$\forall i \in \llbracket k_0 + 1; 7 \rrbracket, c_i = 1$$

En effet, on a :

$$\begin{aligned} c_{k_0} &= a_{k_0} - b_{k_0} + C_{k_0-1} \\ &= a_{k_0} + \overline{b_{k_0}} + C_{k_0-1} \\ &\stackrel{(2) \wedge (3)}{=} 0 + 0 + C_{k_0-1} \\ c_{k_0} &= C_{k_0-1} \text{ et donc } C_{k_0} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall i \in \llbracket k_0 + 1; 7 \rrbracket, c_i &= a_i + \overline{b_i} + C_i \\ &\stackrel{(1)}{=} a_i + \overline{a_i} + 0 \\ c_i &= 1 \end{aligned}$$

Puisque que l'on n'a pas dépassé la limite de 8 bits, on a donc $O = 0$.

Ainsi, on a $S = 0 = O$ et finalement $S = O$.

\Leftarrow Supposons que $S = O$.

Procédons par une disjonction de cas :

- Supposons que $S = 0$.
Par conséquent, d'après l'hypothèse, $O = 0$. Donc : $b - a \geq 0$ sans avoir dépassé la capacité de l'ALU c'est-à-dire que $\boxed{a \leq b}$.
- Supposons que $S = 1$. D'après l'hypothèse, on a $O = 1$ autrement dit $b - a \leq 0$ et le calcul a dépassé la capacité de l'ALU ce qui revient à dire que le signe est faussé et que $b - a \geq 0$ ou encore $\boxed{a \leq b}$.

4.5 Utiliser le résultat précédent et ce qui a déjà implémenté été à la section précédente pour ajouter le support des instructions `jlt`, `jle` et `jne`.

Le support de ces instructions a été ajouté à la question 3.4.

4.6 Écrire un code assembleur qui effectue à l'aide d'une boucle la multiplication par 10 de la valeur stockée dans `r0`.

Comment peut-on faire ce calcul beaucoup plus efficacement ?

```

1      ldi r0, 4 # r0 <- 4
2      ldi r1, 0 # r1 <- 0
3      ldi r2, 10 # r2 <- 10; max_iter
4      ldi r3, 0 # r3 <- 0
5
6 loop:    add r4, r1, r0 # r4 <- r1+r0
7          add r1, r4, 0 # r1 <- r4
8          add r4, r3, 1 # r4 <- r3+1
9          add r3, r4, 0 # r3 <- r4
10         jeq r3, r2, end # if (r3 == r2) goto end
11         jmp loop # goto loop
12
13 end:    jmp end # goto end

```

FIGURE 30 – ../asm/q4_6/mul10.s

Pour réaliser le calcul beaucoup plus efficacement, on peut implémenter la multiplication et utiliser l'instruction `"mul r1, r0, 10"` et récupérer la valeur de `r1`.

4.7 Écrire un code assembleur qui récupère les touches saisies par l'utilisateur et les stocke en mémoire jusqu'à la saisie de la touche *Entrée*, puis qui réécrit à l'écran les données ainsi récupérées mais en majuscules.

Exemple : La saisie de "Abc1<Entrée>" donnera donc lieu à l'affichage de "ABC1".

```

1      ldi r0, 0 # r0 <- 0
2      ldi r5, 0 # r5 <- 0
3
4      ldi r3, 13 # r3 <- 13 = <Enter>
5
6  loop:      in r7 # r7 <- getchar()
7      jeq r7, r3, eol # if (r7 == r3) goto eol
8      out r7 # putchar() <- r7
9      add r6, r5, r0 # r6 <- r5+r0
10     st r7, r6, 0 # MEM[r6+0] <- r7
11     addi r1, r0, 1 # r1 <- r0+1
12     addi r0, r1, 0 # r0 <- r1
13     jmp loop # goto loop
14
15  eol:      out r3 # putchar() <- r3
16     ldi r3, 0 # r3 <- 0
17
18  loop2:    add r6, r5, r3 # r6 <- r5+r3
19     ld r7, r6, 0 # r7 <- MEM[r6+0]
20     ldi r4, 97 # 'a'
21     jlt r7, r4, endupc
22     ldi r4, 122 # 'z'
23     jlt r4, r7, endupc
24     subi r6, r7, 16 # r6 <- r7-16 (cannot subtract more than 31 at once)
25     subi r7, r6, 16 # r7 <- r7-16
26  endupc:   out r7 # putchar() <- r7
27     addi r2, r3, 0 # r2 <- r3
28     addi r3, r2, 1 # r3 <- r2+1
29     jeq r0, r3, end # if (r0 == r3) goto end
30     jmp loop2 # goto loop2
31
32  end:      jmp end # goto end

```

FIGURE 31 – ../asm/q4_7/char_to_caps.s

1.5 Exercice 5 - Améliorations diverses

Certaines questions de cet exercice impliquent de compléter le code source du compilateur.

5.1 Améliorer l'ALU et modifier le chemin de données de façon à supporter les instructions logiques (catégorie 001).

J'ai ajouté à l'ALU le support de `mul` / `muli`, des opérations logiques telles que `not`, `lsr`, `or` et `and`.

Pour cela, j'ai décidé de changer les bits de contrôle en les faisant correspondre aux bits d'opération et de drapeaux de l'instruction et par conséquent, j'ai eu besoin d'un multiplexeur dans les cas où l'opération nécessite une somme ou une addition mais n'en est pas une à proprement parler.

On a donc :

instruction	op	flags
<code>not</code>	001	00
<code>lsr</code>	001	01
<code>or</code>	001	10
<code>and</code>	001	11
<code>add</code> / <code>addi</code>	010	0X
<code>sub</code> / <code>subi</code>	010	1X
<code>mul</code> / <code>muli</code>	011	0X
<code>jeq</code>	110	00
<code>jle</code>	110	01
<code>jlt</code>	110	10
<code>jne</code>	110	11

5.2 Écrire un code qui lit un entier saisi au clavier.

```

1  init:      ldi r0, 49 # r0 <- 49 = '1'
2             ldi r1, 57 # r1 <- 57 = '9'
3
4  loop:      in r7 # r7 <- getchar()
5
6             jlt r7, r0, loop # if (r7 < r0) goto loop (if r7 < '1' )
7             jlt r1, r7, loop # if (r1 < r7) goto loop (if r7 > '9')
8
9             out r7 # putchar() <- r7
10
11 end:      jmp end

```

FIGURE 32 – ../asm/q5_2/int_read.s

On lit le caractère écrit par l'utilisateur au clavier dans `r7`, on le renvoie et on arrive à la fin si c'est un entier sinon on boucle jusqu'à que l'utilisateur entre un entier.

5.3 Écrire un code qui effectue la division par 10 de la valeur stockée dans r0.

```

1      ldi r0, 40 # r0 <- 40
2      ldi r1, 0 # r1 <- 0
3      ldi r2, 0 # r2 <- 0
4
5      lsr r1, r0, 1 # r1 <- r0 >> 1 = r0/2
6
7  loop:    jlt r7, r1, end # if (r7 < r5) goto end
8          subi r1, r0, 5 # r1 <- r0-5
9          addi r3, r2, 1 # r3 <- r2+1
10         addi r2, r3, 0 # r2 <- r3
11         jmp loop # goto loop
12
13  end:     jmp end # goto end

```

FIGURE 33 – ../asm/q5_3/div10.s

On commence par diviser par 2 la valeur contenue dans r0. Puis, on enlève 5 jusqu'à obtenir un résultat inférieur strictement à 5 (quitte à le faire 0 fois). Et le nombre de soustractions effectuées correspond au quotient de r0 par 10.

5.4 Écrire un code qui lit deux entiers au clavier, puis affiche le résultat de leur multiplication (modulo 256) à l'écran.

```

1  init:    in r0 # r0 <- getchar()
2          in r1 # r1 <- getchar()
3          # r7 temp reg
4
5  int:     subi r7, r0, 24 # r7 <- r0-24
6          subi r0, r7, 24 # r0 <- r7-24; convert r0 to its integer value
7
8          subi r7, r1, 24 # r7 <- r1-24;
9          subi r1, r7, 24 # r1 <- r7-24; convert r1 to its integer value
10
11  calc:    mul r7, r0, r1 # r7 <- r0*r1 mod 256
12
13  end:     jmp end # goto end

```

FIGURE 34 – ../asm/q5_4/read2_mul.s

En considérant l'hypothèse simplificatrice que les entiers sont des chiffres entre 0 et 9, on lit les deux entrées de l'utilisateur que l'on vérifie être des chiffres. On les convertit ensuite en leur valeur décimal et on les multiplie.

5.5 Compléter le support des instructions `ld` et `st` afin de gérer la partie `imm5` de l'instruction.

```

14 # Suppress old instruction Ld # - | Load of (int * int) (** rd, rs *)
15 # Suppress old instruction st # - | Store of (int * int) (** rs, rd *)

```

FIGURE 35 – instr 1

Suppression des anciennes instructions `ld` et `st` du type *instr* de `asm.ml`.

```

18 # Add new instruction ld # + | Load of (int * int * int) (** rd, rs, imm5 *)
19 # Add new instruction st # + | Store of (int * int * int) (** rs, rd, imm5 *)

```

FIGURE 36 – instr 2

Ajout des nouvelles instructions (supportant les `imm5`) `ld` et `st` au type *instr* de `asm.ml`.

```

40 # Sup. ld old dump instrction # -| Load (rd, rs) ->
41 # " " # - Printf.printf "r%d <- MEM[r%d]\n" rd rs
42 # Sup. st old dump instrction # -| Store (rs, rd) ->
43 # " " # - Printf.printf "MEM[r%d] <- r%d\n" rs rd

```

FIGURE 37 – dump_instr 1

Suppression de l'ancien *dump* de `ld` et `st`.

```

48 # Add ld dump instruction # +| Load (rd, rs, im) ->
49 # " " # + Printf.printf "r%d <- MEM[r%d+%d]\n" rd rs im
50 # Add st dump instruction # +| Store (rd, rs, im) ->
51 # " " # + Printf.printf "MEM[r%d+%d] <- r%d\n" rs rd im

```

FIGURE 38 – dump_instr 2

Ajout du nouveau *dump* de `ld` et `st`.

```

78 # Old ld asm2bin command # - | Load (rd,rs) ->
79 # " # - instr_to_bin_type1b 0b100 0 1 rd rs 0
80 # Old st asm2bin command # - | Store (rs,rd) ->
81 # " # - instr_to_bin_type1b 0b100 0 0 rd rs 0

```

FIGURE 39 – op 1

Suppression des anciennes opérations `ld` et `st` dans *op*.

```

86 # Add ld asm2bin command # + | Load (rd,rs,v) ->
87 # " # + if -16 <= v && v <= 15 then
88 # " # + instr_to_bin_type1b 0b100 0 1 rd rs v
89 # " # + else
90 # " # + failwith ("Load in memory: Bad value imm5")
91 # Add st asm2bin command # + | Store (rs,rd,v) ->
92 # " # + if -16 <= v && v <= 15 then
93 # " # + instr_to_bin_type1b 0b100 0 0 rd rs v
94 # " # + else
95 # " # + failwith ("Load in memory: Bad value imm5")

```

FIGURE 40 – op 2

Ajout des nouvelles opérations `ld` et `st` dans *op*.

```

118 # Sup. old declaration ld # - | Load of (int * int) (** rd, rs *)
119 # Sup. old declaration st # - | Store of (int * int) (** rs, rd *)

```

FIGURE 41 – asm.mli 1

Suppression des anciennes déclarations `ld` et `st` dans le type de *asm.mli*.

```

122 # Add declaration ld # + | Load of (int * int * int) (** rd, rs, imm5 *)
123 # Add declaration st # + | Store of (int * int * int) (** rs, rd, imm5 *)

```

FIGURE 42 – asm.mli 2

Ajout des nouvelles déclarations `ld` et `st` dans le type de *asm.mli*.

```

194 # Suppress old syntax LD # - | LD REG COMA REG { Load ($2, $4) }

```

FIGURE 43 – parser.mly 1

Suppression de l'ancienne syntaxe de `ld` dans *parser.mly*.

```

196 # Suppress old syntax ST      #      - | ST REG COMA REG      { Store ($4, $2) }

```

FIGURE 44 – parser.mly 2

Suppression de l'ancienne syntaxe de `st` dans `parser.mly`.

```

200 # Add new syntax for LD      #      + | LD REG COMA REG COMA INT      { Load ($2, $4, $6) }

```

FIGURE 45 – parser.mly 3

Ajout de la nouvelle syntaxe de `ld` dans `parser.mly`.

```

202 # Add new syntax for ST      #      + | ST REG COMA REG COMA INT      { Store ($4, $2, $6) }

```

FIGURE 46 – parser.mly 4

Ajout de la nouvelle syntaxe de `st` dans `parser.mly`.

5.6 Ajouter le support de l'instruction `jr`.

J'ai ajouté un bit de contrôle `do_jr` et l'arrivée de ce dernier comme bit de contrôle au compteur de programme.

FIGURE 47 – Bit de contrôle `do_jr`.

Calculated `jr` jump address.

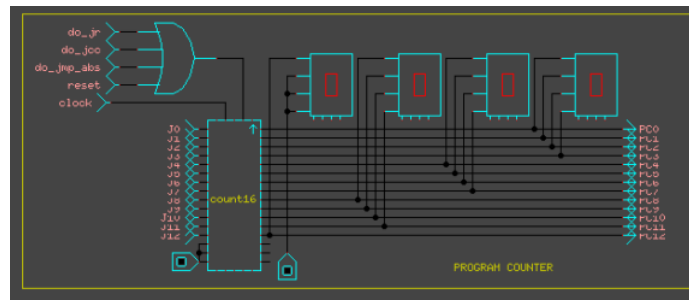
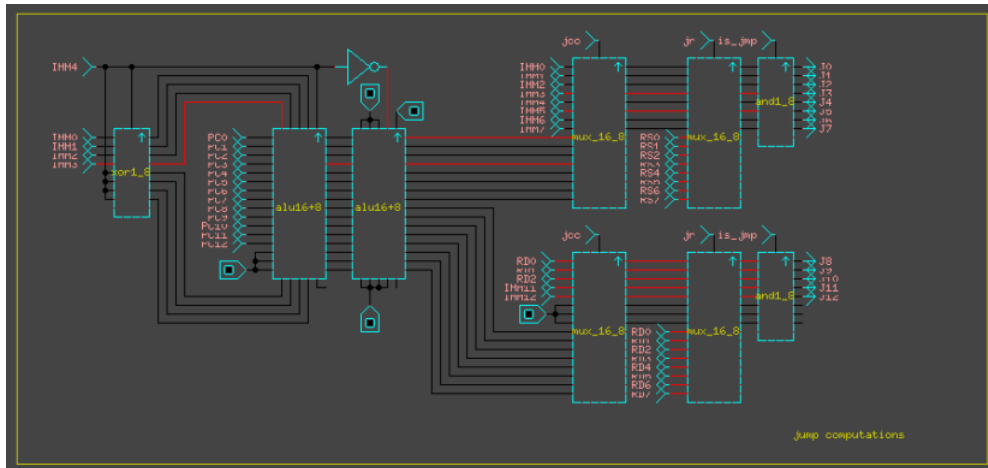
FIGURE 48 – Ajout du bit de contrôle *do_jr* au compteur de programme.

FIGURE 49 – Calcul de l'adresse de saut.

2 ALU (Arithmetic Logic Unit)

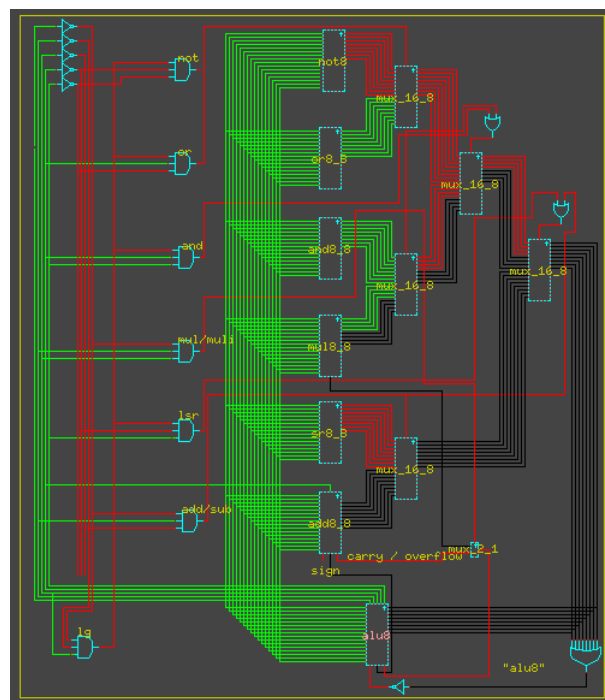


FIGURE 50 – L'unité arithmétique et logique.

2.1 Bits de contrôle

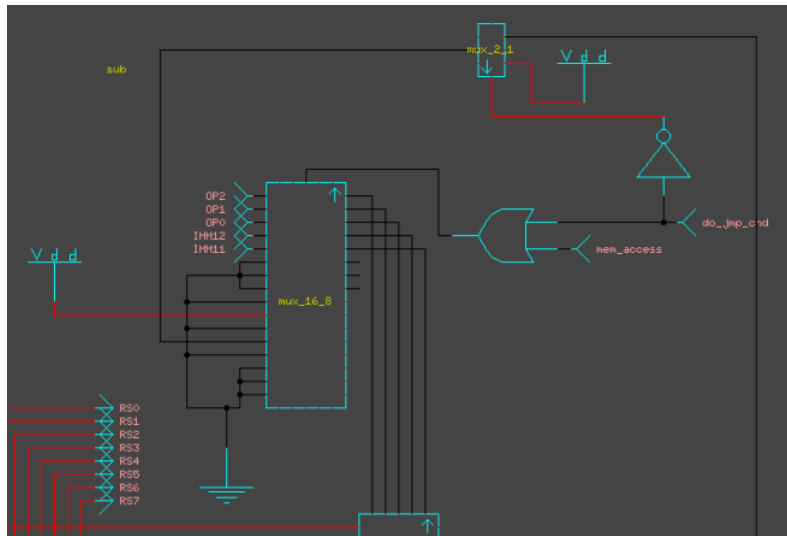


FIGURE 51 – Bits de contrôle de l'ALU

2.1.1 op (3 bits : *op2*, *op1* et *op0*)

Ces 3 bits de contrôle correspondent aux 3 bits d'opération de l'instruction sauf dans le cas des sauts conditionnels (où l'on force une soustraction) ou de l'accès en mémoire (où l'on force une addition ou une soustraction en fonction du décalage).

2.1.2 flags (2 bits : *f1* et *f0*)

Ces 2 bits de contrôle correspondent aux 2 bits de drapeaux de l'instruction sauf dans le cas des sauts conditionnels (où l'on force une soustraction) ou de l'accès en mémoire (où l'on force une addition ou une soustraction en fonction du décalage).

2.2 Bits de sortie

 


FIGURE 52 – Bits de sortie de l'ALU

2.2.1 Zero

Ce bit de sortie vaut 1 si et seulement si la sortie de l'ALU vaut 0.

2.2.2 Sign

Ce bit de sortie vaut 1 si et seulement la sortie est de signe négatif (ce qui ne peut arriver que lors de soustractions).

2.2.3 Carry / Overflow

Ce bit de sortie vaut 1 si et seulement si il y a eu dépassement de la valeur possible sur 8 bits (ou de manière équivalente, il y a une retenue qui dépasse les 8 bits présents).

3 Bits globaux


3.1 Bits de contrôle

instr	op	flags	op2	op1	op0	f1	f0
nop	000	00	0	0	0	0	0
ldi	000	01	0	0	0	0	1
	000	10	0	0	0	1	0
	000	11	0	0	0	1	1
not	001	00	0	0	1	0	0
lsr	001	01	0	0	1	0	1
or	001	10	0	0	1	1	0
and	001	11	0	0	1	1	1
addi	010	00	0	1	0	0	0
add	010	01	0	1	0	0	1
subi	010	10	0	1	0	1	0
sub	010	11	0	1	0	1	1
muli	011	00	0	1	1	0	0
mul	011	01	0	1	1	0	1
st	100	00	0	1	0	1	0
ld	100	01	0	1	0	1	0
out	100	10	1	0	0	1	0
in	100	11	1	0	0	1	1
jr	101	00	1	0	1	0	0
	101	01	1	0	1	0	1
	101	10	1	0	1	1	0
	101	11	1	0	1	1	1
jeq	110	00	0	1	0	1	0
jle	110	01	0	1	0	1	0
jlt	110	10	0	1	0	1	0
jne	110	11	0	1	0	1	0
jmp	111	00	1	1	1	0	0
jmp	111	01	1	1	1	0	1
jmp	111	10	1	1	1	1	0
jmp	111	11	1	1	1	1	1


3.1.1 Sauts

instr	<i>do_jcc</i>	<i>do_jump_abs</i>	<i>do_jump_cnd</i>	<i>do_jr</i>	<i>is_jump</i>	<i>jcc</i>
nop	0	0	0	0	0	0
ldi	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
not	0	0	0	0	0	0
lsr	0	0	0	0	0	0
or	0	0	0	0	0	0
and	0	0	0	0	0	0
addi	0	0	0	0	0	0
add	0	0	0	0	0	0
subi	0	0	0	0	0	0
sub	0	0	0	0	0	0
muli	0	0	0	0	0	0
mul	0	0	0	0	0	0
st	0	0	0	0	0	0
ld	0	0	0	0	0	0
out	0	0	0	0	0	0
in	0	0	0	0	0	0
jr	0	0	0	1	1	0
	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X
jeq	1	0	1	0	1	1
jle	1	0	1	0	1	1
jlt	1	0	1	0	1	1
jne	1	0	1	0	1	1
jmp	0	1	0	0	1	0
jmp	0	1	0	0	1	0
jmp	0	1	0	0	1	0
jmp	0	1	0	0	1	0


Les bits de contrôle liés aux sauts sont : *do_jcc*, *do_jump_abs*, *do_jump_cnd*, *do_jr*, *is_jump*, *jcc*, *jeq*, *jle*, *jlt*, *jne*, *jmp_abs*, et *jr*.

 FIGURE 53 – Bit de contrôle *do_jcc*.


do_jcc vaut 1 si et seulement si l'instruction courante est un saut conditionnel et que la condition de saut est vérifiée.

   FIGURE 54 – Bit de contrôle *do_jump_abs*.

 
do_jump_abs vaut 1 si et seulement si l'instruction courante est un saut absolu.

FIGURE 55 – Bit de contrôle *do_jump_cnd*.

do_jump_cnd vaut 1 si et seulement si l'instruction courante est un saut conditionnel.

FIGURE 56 – Bit de contrôle *do_jr*.

do_jr vaut 1 si et seulement si l'instruction courante est jr.

FIGURE 57 – Bit de contrôle *is_jump*.

is_jump vaut 1 si et seulement si le processeur lit une instruction de saut (jr, jmp ou tout saut conditionnel).

 


FIGURE 58 – Bits de contrôles liés aux instructions spécifiques des sauts conditionnels.

jeq, *jle*, *jlt* et *jne* valent 1 respectivement quand l’instruction éponyme est l’instruction courante.

3.1.2 Utilisation de la RAM

Les bits de contrôle liés à l'utilisation de la RAM sont : *mem_access*, *write_mem* et *read_mem*.

 


FIGURE 59 – Bits de contrôles liés à l'utilisation de la mémoire.

mem_access vaut 1 si et seulement si l'instruction courante est **ld** ou **st**.

write_mem vaut 1 si et seulement si l'instruction courante est **st**.

read_mem vaut 1 si et seulement si l'instruction courante est **ld**.

3.1.3 Autre

instr	<i>src2_is_rd</i>	<i>res_imm</i>	<i>arg2_imm</i>
nop	X	X	X
ldi	0	1	0
	X	X	X
	X	X	X
not	0	0	X
lsr	0	0	1
or	0	0	0
and	0	0	0
addi	0	0	1
add	0	0	0
subi	0	0	1
sub	0	0	0
muli	0	0	1
mul	0	0	0
st	1	0	1
ld	1	0	1
out	1	0	X
in	0	0	X
jr	1	0	0
	X	X	X
	X	X	X
	X	X	X
jeq	1	1	0
jle	1	1	0
jlt	1	1	0
jne	1	1	0
jmp	0	1	1
jmp	0	1	1
jmp	0	1	1
jmp	0	1	1

Les autres bits de contrôles sont : *src2_is_rd*, *res_imm* et *arg2_imm*.

 
 
 


FIGURE 60 – Bit de contrôle *src2_is_rd*.

src2_is_rd vaut 1 si et seulement si l’instruction utilise le registre **rd** pour y réaliser des opérations. C’est le cas pour les sauts conditionnels ou de registres, les accès en mémoire ou l’écriture sur l’écran.

res_imm vaut 1 si et seulement si l’instruction a pour résultat l’immédiate donné en argument. C’est le cas pour **ldi**.

FIGURE 61 – Bit de contrôle *res_imm*.FIGURE 62 – Bit de contrôle *arg2_imm*.

arg2_imm vaut 1 si et seulement si le deuxième argument de l'instruction est un immédiat. C'est le cas pour toutes les opérations dont le nom se termine par **i** ou **lsr**.

3.2 Bits de statut

 


FIGURE 63 – Bit de contrôle *do_sub*.

do_sub vaut 1 si et seulement si l'instruction courante demande l'utilisation de l'ALU en mode soustracteur.

 


FIGURE 64 – Bits de contrôle d'entrée-sortie.

in vaut 1 si et seulement si l'instruction courante est *in*.

out vaut 1 si et seulement si l'instruction courante est *out*.

rd=rs et *rd<rs* valent respectivement 1 lorsque la valeur contenue dans *rd* est égale (respectivement strictement inférieure) à la valeur contenue dans *rs*.

4 Changements apportés au compilateur

4.1 asm.ml / asm.mli

4.1.1 asm.mli

4.1.2 asm.ml

```

5  #                                     #      type instr =
6  #                                     #      Nop
7  #                                     #      | Ldi   of (int * int) (** rd, imm8 *)
8  # Add instruction not                 #      + | Not   of (int * int) (** rd, rs *)
9  # Add instruction lsr                 #      + | Lsr   of (int * int * int) (** rd, rs, imm5 *)
10 # Add instruction or                  #      + | Or    of (int * int * int) (** rd, rs, rt *)
11 # Add instruction and                 #      + | And   of (int * int * int) (** rd, rs, rt *)
12 #                                     #      | Add   of (int * int * int * bool) (** rd, rs, rt, sub? *)
13 #                                     #      | Addi  of (int * int * int * bool) (** rd, rs, imm5, sub? *)
14 # Suppress old instruction Ld         #      - | Load of (int * int) (** rd, rs *)
15 # Suppress old instruction st         #      - | Store of (int * int) (** rs, rd *)
16 # Add instruction mul                 #      + | Mul   of (int * int * int) (** rd, rs, rt *)
17 # Add instruction muli                #      + | Muli  of (int * int * int) (** rd, rs, imm5 *)
18 # Add new instruction ld              #      + | Load of (int * int * int) (** rd, rs, imm5 *)
19 # Add new instruction st              #      + | Store of (int * int * int) (** rs, rd, imm5 *)
20 #                                     #      | In    of int (** rd *)
21 #                                     #      | Out   of int (** rs *)
22 # Add instruction jr                  #      + | Jr    of (int * int) (** rd, rs *)
23 #                                     #      | CJmp  of (int * int * label * cond) (** rd, rs, addr, cond *)
24 #                                     #      | Jump  of label (** label name *)
25 #                                     #

```

FIGURE 65 – Type *instr*

Ajout dans l'implémentation du type *instr* (correspondant aux instructions) des instructions *not*, *lsr*, *or*, *and* et *jr*.

Modification dans l'implémentation du type *instr* des instructions *ld* et *st* pour gérer la partie *imm5* de ces instructions.

```

26 #                                     # @@ -48,20 +55,29 @@
27 #                                     # let dump_instr = fun i -> match i with
28 #                                     # | Nop -> Printf.printf ".\n"
29 #                                     # | Ldi (r,v) -> Printf.printf "r%d <- %d\n" r v
30 # Add not dump instruction           # +| Not (rd,rs) -> Printf.printf "r%d <- not(r%d)\n" rd rs
31 # Add lsr dump instruction           # +| Lsr (rd,rs,s) -> Printf.printf "r%d <- r%d >> %d\n" rd rs s
32 # Add or dump instruction            # +| Or (rd,rs,rt) -> Printf.printf "r%d <- r%d || r%d\n" rd rs rt
33 # Add and dump instruction           # +| And (rd,rs,rt) -> Printf.printf "r%d <- r%d && r%d\n" rd rs rt
34 #                                     # | Add (rd,rs,rt,b) ->
35 #                                     #     let c = if b then '-' else '+' in
36 #                                     #     Printf.printf "r%d <- r%d %c r%d\n" rd rs c rt
37 #                                     # | Addi (rd,rs,v,b) ->
38 #                                     #     let c = if b then '-' else '+' in
39 #                                     #     Printf.printf "r%d <- r%d %c %d\n" rd rs c v
40 # Sup. ld old dump instrction       # -| Load (rd, rs) ->
41 # "                                  # -     Printf.printf "r%d <- MEM[r%d]\n" rd rs
42 # Sup. st old dump instrction       # -| Store (rs, rd) ->
43 # "                                  # -     Printf.printf "MEM[r%d] <- r%d\n" rs rd
44 # Add mul dump instruction           # +| Mul (rd,rs,rt) ->
45 # "                                  # +     Printf.printf "r%d <- r%d x r%d mod 256\n" rd rs rt
46 # Add muli dump instruction          # +| Muli (rd,rs,v) ->
47 # "                                  # +     Printf.printf "r%d <- r%d x %d mod 256\n" rd rs v
48 # Add ld dump instruction            # +| Load (rd, rs, im) ->
49 # "                                  # +     Printf.printf "r%d <- MEM[r%d+%d]\n" rd rs im
50 # Add st dump instruction            # +| Store (rd, rs, im) ->
51 # "                                  # +     Printf.printf "MEM[r%d+%d] <- r%d\n" rs rd im
52 #                                     # | In rd ->
53 #                                     #     Printf.printf "r%d <- getchar()\n" rd
54 #                                     # | Out rs ->
55 #                                     #     Printf.printf "putchar(r%d)\n" rs
56 # Add jr dump instruction            # +| Jr (rd,rs) -> Printf.printf "goto r%d + r%d x 256\n" rs rd

```

FIGURE 66 – Fonction dump_instr

Ajout dans la fonction de *dump* à la compilation *dump_instr* des instructions *not*, *lsr*, *or*, *and*, *mul*, *muli* et *jr*.

Modification dans la fonction de *dump* à la compilation *dump_instr* des instructions *ld* et *st* pour gérer la partie *imm5* de ces instructions.

```

57 # | CJump (rd,rs,lbl,cd) ->
58 #     let op = match cd with
59 #     | LT -> "<"
60 #
61 #     @@ -137,20 +153,40 @@
62 #         instr_to_bin_type2 0b000 0 0 0 0
63 #         | Ldi (r,v) ->
64 #             instr_to_bin_type2 0b000 0 1 r v
65 # Add not dump instruction # + | Not (rd,rs) ->
66 #     " # +     instr_to_bin_type1b 0b001 0 0 rd rs 0
67 # Add lsr dump instruction # + | Lsr (rd,rs,s) ->
68 #     " # +     instr_to_bin_type1b 0b001 0 1 rd rs s
69 # Add or dump instruction # + | Or (rd,rs,rt) ->
70 #     " # +     instr_to_bin_type1 0b001 1 0 rd rs rt
71 # Add and dump instruction # + | And (rd,rs,rt) ->
72 #     " # +     instr_to_bin_type1 0b001 1 1 rd rs rt
73 #         | Add (rd,rs,rt,b) ->
74 #             let f1 = if b then 1 else 0 in
75 #             instr_to_bin_type1 0b010 f1 1 rd rs rt
76 #         | Addi (rd,rs,v,b) ->
77 #             let f1 = if b then 1 else 0 in
78 #             instr_to_bin_type1b 0b010 f1 0 rd rs v
79 # Old ld asm2bin command # - | Load (rd,rs) ->
80 #     " # -     instr_to_bin_type1b 0b100 0 1 rd rs 0
81 # Old st asm2bin command # - | Store (rs,rd) ->
82 #     " # -     instr_to_bin_type1b 0b100 0 0 rd rs 0
83 # Add mul asm2bin command # + | Mul (rd,rs,rt) ->
84 #     " # +     instr_to_bin_type1 0b011 0 1 rd rs rt
85 # Add muli asm2bin command # + | Muli (rd,rs,v) ->
86 #     " # +     instr_to_bin_type1b 0b011 0 0 rd rs v
87 # Add ld asm2bin command # + | Load (rd,rs,v) ->
88 #     " # +     if -16 <= v && v <= 15 then
89 #         " # +         instr_to_bin_type1b 0b100 0 1 rd rs v
90 #         " # +     else
91 #             " # +         failwith ("Load in memory: Bad value imm5")
92 # Add st asm2bin command # + | Store (rs,rd,v) ->
93 #     " # +     if -16 <= v && v <= 15 then
94 #         " # +         instr_to_bin_type1b 0b100 0 0 rd rs v
95 #         " # +     else
96 #             " # +         failwith ("Load in memory: Bad value imm5")
97 #         | In rd ->
98 #             instr_to_bin_type2 0b100 1 1 rd 0
99 #         | Out rs ->
100 #             instr_to_bin_type2 0b100 1 0 rs 0
101 # add jr asm2bin command # + | Jr (rd,rs) ->
102 #     " # +     instr_to_bin_type1b 0b111 0 0 rd rs 0
103 #         | CJump (rd,rs,lbl,cd) ->
104 #             let (f1,f2) = match cd with
105 #             | EQ -> (0,0)

```

FIGURE 67 – ../patch/digcomp_jb.patch.dbu

Ajout dans *op* des instructions not, lsr, or, and, mul, muli et jr.

Modification dans *op* des instructions ld et st pour gérer la partie imm5 de ces instructions.

```

105 ##### diff -urN digcomp_orig/asm.mli digcomp_new/asm.mli
106 # In asm.mli # --- digcomp_orig/asm.mli 2018-03-05 15:26:51.000000000 +0100
107 # ----- # +++ digcomp_new/asm.mli 2023-01-03 08:01:41.617126449 +0100
108 # # @@ -35,12 +35,19 @@
109 # # type instr =
110 # # Nop
111 # # | Ldi of (int * int) (** rd, imm8 *)
112 # Add declaration not # + | Not of (int * int) (** rd, rs *)
113 # Add declaration lsr # + | Lsr of (int * int * int) (** rd, rs, uimm5 *)
114 # Add declaration or # + | Or of (int * int * int) (** rd, rs, rt *)
115 # Add declaration and # + | And of (int * int * int) (** rd, rs, rt *)
116 # # | Add of (int * int * int * bool) (** rd, rs, rt, sub? *)
117 # # | Addi of (int * int * int * bool) (** rd, rs, uimm5, sub? *)
118 # Sup. old declaration ld # - | Load of (int * int) (** rd, rs *)
119 # Sup. old declaration st # - | Store of (int * int) (** rs, rd *)
120 # Add declaration mul # + | Mul of (int * int * int) (** rd, rs, rt *)
121 # Add declaration muli # + | Muli of (int * int * int) (** rd, rs, uimm5 *)
122 # Add declaration ld # + | Load of (int * int * int) (** rd, rs, imm5 *)
123 # Add declaration st # + | Store of (int * int * int) (** rs, rd, imm5 *)
124 # # | In of int (** rd *)
125 # # | Out of int (** rs *)
126 # Add declaration jr # + | Jr of (int * int) (** rd, rs *)
127 # # | CJmp of (int * int * label * cond) (** rs, rt, addr, cond *)
128 # # | Jump of label (** addr *)
129 # #

```

FIGURE 68 – ../patch/digcomp_jb.patch.dbu

Ajout dans la déclaration du type *instr* des instructions *not*, *lsr*, *or*, *and*, *mul*, *muli* et *jr*.

Modification dans la déclaration du type *instr* des instructions *ld* et *st* pour gérer la partie *imm5* de ces instructions.

```

133 # # @@ -102,7 +102,7 @@
134 # # let _ = Printf.printf "-----\n" in
135 # # let _ = List.iteri
136 # # (fun idx instr ->
137 # Sup old line diag digcomp # - let _ = Printf.printf "%4d: " idx in
138 # Add hexa on diag digcomp # + let _ = Printf.printf "%4d [%x04x]: " idx idx in
139 # # dump_instr instr
140 # # )
141 # # code

```

FIGURE 69 – ../patch/digcomp_jb.patch.dbu

Ajout du numéro en ligne en hexadécimal dans le *dump*.

```

145 #                                     #      @@ -8,14 +8,21 @@
146 #                                     #      [ "nop",  NOP;
147 #                                     #      "ldi",  MOV;
148 #                                     #      "mov",  MOV;
149 #   Link word not to token NOT   #      +   "not",  NOT;
150 #   Link word lsr to token LSR   #      +   "lsr",  LSR;
151 #   Link word or to token OR     #      +   "or",   OR;
152 #   Link word and to token AND   #      +   "and",  AND;
153 #                               #      "add",  ADD;
154 #                               #      "addi", ADDI;
155 #                               #      "sub",  SUB;
156 #                               #      "subi", SUBI;
157 #   Link word mul to token MUL   #      +   "mul",  MUL;
158 #   Link word muli to token MULI# +   "muli", MULI;
159 #                               #      "ld",   LD;
160 #                               #      "st",   ST;
161 #                               #      "in",   IN;
162 #                               #      "out",  OUT;
163 #   Link word jr to token JR     #      +   "jr",  JR;
164 #                               #      "jlt",  JLT;
165 #                               #      "jle",  JLE;
166 #                               #      "je",   JEQ;

```

FIGURE 70 – ../patch/digcomp_jb.patch.dbu

Ajout dans les reconnaissances des instructions en token de `lexer.mll` des instructions `not`, `lsr`, `or`, `and`, `mul`, `muli` et `jr`.

```

170 #                                     #      @@ -4,7 +4,7 @@
171 #                                     #
172 #                                     #
173 #                                     #      %token <int> INT
174 # Add new tokens                       #      -%token NOP MOV ADD ADDI SUB SUBI JMP LD ST IN OUT JLE JLT JEQ JNE
175 # NOT LSR OR AND MUL & MULI          #      +%token NOP MOV NOT LSR OR AND ADD ADDI SUB SUBI MUL MULI JMP LD ST IN OUT JR JLE JLT JE
176 #                                     #      %token COMA COLON LPAR RPAR
177 #                                     #      %token <int> REG
178 #                                     #      %token <string> LABEL
179 #                                     #      @@ -27,6 +27,10 @@
180 #                                     #      | NOP                                { Nop }
181 #                                     #      | MOV REG COMA INT                { Ldi ($2,$4) }
182 #                                     #      | MOV REG COMA REG                { Addi ($2,$4,0,false) }
183 # Add syntax for NOT                  #      + | NOT REG COMA REG                { Not ($2,$4) }
184 # Add syntax for LSR                  #      + | LSR REG COMA REG COMA INT        { Lsr ($2,$4,$6) }
185 # Add syntax for OR                   #      + | OR REG COMA REG COMA REG        { Or ($2,$4,$6) }
186 # Add syntax for AND                  #      + | AND REG COMA REG COMA REG        { And ($2,$4,$6) }
187 #                                     #      | ADD REG COMA REG COMA REG        { Add ($2,$4,$6,false) }
188 #                                     #      | ADDI REG COMA REG COMA INT        { assert (0<=$6 && $6<32); Addi ($2,$4,$6,false) }
189 #                                     #      | ADD REG COMA REG COMA INT        { assert (0<=$6 && $6<32); Addi ($2,$4,$6,false) }
190 #                                     #      @@ -34,12 +38,15 @@
191 #                                     #      | SUB REG COMA REG COMA REG        { Add ($2,$4,$6,true) }
192 #                                     #      | SUB REG COMA REG COMA INT        { assert (0<=$6 && $6<32); Addi ($2,$4,$6,true) }
193 #                                     #      | SUBI REG COMA REG COMA INT        { assert (0<=$6 && $6<32); Addi ($2,$4,$6,true) }
194 # Suppress old syntax LD              #      - | LD REG COMA REG                { Load ($2, $4) }
195 # Suppress old syntax MOV             #      - | MOV REG COMA LPAR REG RPAR        { Load ($2, $5) }
196 # Suppress old syntax ST              #      - | ST REG COMA REG                { Store ($4, $2) }
197 # Suppress old syntax MOV             #      - | MOV LPAR REG RPAR COMA REG        { Store ($3, $6) }
198 # Add syntax for MUL                  #      + | MUL REG COMA REG COMA REG        { Mul ($2,$4,$6) }
199 # Add syntax for MULI                 #      + | MULI REG COMA REG COMA INT        { assert (0<=$6 && $6<32); Muli ($2,$4,$6) }
200 # Add new syntax for LD               #      + | LD REG COMA REG COMA INT        { Load ($2, $4, $6) }
201 # Add new syntax for MOV              #      + | MOV REG COMA LPAR REG RPAR        { Load ($2, $5, 0) }
202 # Add new syntax for ST               #      + | ST REG COMA REG COMA INT        { Store ($4, $2, $6) }
203 # Add new syntax for MOV              #      + | MOV LPAR REG RPAR COMA REG        { Store ($3, $6, 0) }
204 #                                     #      | IN REG                        { In $2 }
205 #                                     #      | OUT REG                       { Out $2 }
206 # Add syntax for JR                   #      + | JR REG COMA REG                { Jr ($2,$4) }
207 #                                     #      | cjump REG COMA REG COMA LABEL { CJump ($2,$4,$6,$1) }
208 #                                     #      | JMP LABEL                    { Jump $2 }
209 #                                     #      ;

```

FIGURE 71 – ../patch/digcomp_jb.patch.dbu

Ajout des syntaxes *instr* des instructions `not`, `lsr`, `or`, `and`, `mul`, `muli` et `jr`.

Modification des syntaxes des instructions `ld`, `st` et `mov` pour gérer la partie `imm5` de ces instructions.

5 Codes de tests

Dans cette partie, un X signifie que l'on ne connaît pas la valeur.

5.1 Vérification des opérations logiques (not, lsr, or et and)

```

1  init:  mov r0, 16 # r0 <- 16
2         mov r1, 48 # r1 <- 48
3         mov r2, 0  # r2 <- 0
4
5  lg:    not r7, r2 # r7 <- 255
6         lsr r6, r0, 1 # r6 <- 8
7         or  r5, r0, r1 # r5 <- 48
8         and r4, r0, r1 # r4 <- 16
9
10 end:    jmp end

```

FIGURE 72 – ../tests/lg.s

Ce code teste les instructions not, lsr, or et and.

État des registres en fin d'exécution :

registre	r0	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7
valeur	16	48	0	X	16	48	8	255

5.2 Vérification des opérations arithmétiques (add / addi, sub / subi, mul / muli)

```

1  init:  mov r0, 0 # r0 <- 0
2         mov r1, 1 # r1 <- 1
3         mov r2, 2 # r2 <- 2
4
5  arith: add r7, r0, r1 # r7 <- 0+1 = 1
6         addi r6, r0, 1 # r6 <- 0+1 = 1
7
8         sub r7, r6, 2 # r7 <- 1-2 = -1
9         subi r6, r2, 1 # r6 <- 2-1 = 1
10
11        mul r5, r6, r2 # r5 <- 1*2 = 2
12        muli r4, r5, 10 # r4 <- 2*10 = 20
13
14 end:    jmp end

```

FIGURE 73 – ../tests/arith.s

Le programme arith.s teste les fonctions add / addi, sub / subi et mul / muli.

État des registres en fin d'exécution :

registre	r0	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7
valeur	0	1	2	X	20	2	1	-1

5.3 Vérification de l'accès en lecture et écriture à la RAM (ld, st)

```

1      ldi r7, 53 # r7 <- 53
2      ldi r0, 66 # r0 <- 66
3      ldi r1, 76 # r1 <- 76
4      ldi r2, 86 # r2 <- 86
5
6      st r0, r7, 0 # MEM[r7+0] <- r0=66
7      st r1, r7, 1 # MEM[r7+1] <- r1=76
8      st r2, r7, -4 # MEM[r7-4] <- r2=86
9
10     ld r3, r7, 0 # r3 <- MEM[r7+0] = 66
11     ld r3, r7, 1 # r3 <- MEM[r7+1] = 76
12     ld r3, r7, 2 # r3 <- MEM[r7+2] = 86
13
14     ldi r1, 256 # r1 <- 256
15
16     st r1, r7, 1 # MEM[r7+1] <- r1 = 256
17
18     ld r3, r7, 0 # r3 <- MEM[r7+0] = 66
19     ld r3, r7, 1 # r3 <- MEM[r7+1] = 256
20     ld r3, r7, 2 # r3 <- MEM[r7+2] = 86

```

FIGURE 74 – ../tests/mem.s

Le programme `mem.s` teste l'accès en lecture (ld) et écriture (st) à la mémoire RAM.
État des registres en fin d'exécution :

registre	r0	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7
valeur	0	1	2	X	20	2	1	-1=255

5.4 Vérification de l'entrée-sortie (in, out)

```

1      ldi r7, -1 # r7 <- 255
2  loop: in r0 # r0 <- getchar()
3      jeq r0, r7, loop # if (r0 == r7), goto loop
4      out r0 # putchar() <- r0
5  end:  jmp end
6

```

FIGURE 75 – ../tests/io.s

Le programme `io.s` teste les entrées-sorties sur le processeur à l'aide du clavier et de l'écran présents dans `io.lgf`.

État des registres en fin d'exécution :

registre	r0	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7
valeur	getchar()	X	X	X	X	X	X	255

5.5 Vérification du saut en registre (jr)

Le programme `jr.s` fait un saut en registre (jr) vers l'adresse 1 (donc la deuxième instruction).

État des registres en fin d'exécution :

registre	r0	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7
valeur	r0	1	X	X	X	X	X	X


```

1      mov r0, 0 # r0 <- 0
2      mov r1, 1 # r1 <- 1
3
4      jr r0, r1 # goto (256r0 + r1 = 256*0 + 1 = 1)
5
6  end: jmp end

```

FIGURE 76 – ../tests/jr.s

5.6 Vérification des sauts conditionnels (jeq, jle, jlt et jne)

```

1      ldi r1, 42 # r1 <- 42
2      out r1 # putchar() <- r1 = 42 = '*'
3
4      subi r0, r1, 10 # r0 <- 42-10=32
5      out r0 # putchar() <- r0 = 32 = ' '
6
7      jeq r0, r1, j1 # if (r0 == r1) goto j1
8      jlt r0, r1, j1 # if (r0 < r1) goto j1
9      jle r0, r1, j1 # if (r0 <= r1) goto j1
10
11     add r2, r0, r1 # r2 <- 32+42=74
12     out r2 # putchar() <- r2=74 'J'
13     jne r2, r1, end # if (r2 != r1) goto j1
14     jmp end
15
16  j1:      sub r1, r0, r0 # r1 <- r0-r0 = 0
17
18     ldi r7, 106 # r7 <- 106; register r7 used for msg; 106 = 'j'
19     out r7 # putchar() <- r7
20     ldi r7, 49 # r7 <- 49; 49 = '1'
21     out r7 # putchar() <- r7
22     # msg should be 'j1'
23
24     out r1 # putchar() <- r1=0
25
26  end:      jmp end

```

FIGURE 77 – ../tests/jcc.s

Le programme jcc.s teste jeq, jle et jlt.

État des registres en fin d'exécution :

registre	r0	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7
valeur	42	0	74	X	X	X	X	49

5.7 Vérification du saut dans le passé

```

1      ldi r7, -1 # r7 <- -1
2  loop: in r0 # r0 <- getchar()
3      jeq r0, r7, loop # if (r0 == r7) goto loop (-1)
4      out r0 # putchar() <- r0
5  end: jmp end

```

FIGURE 78 – ../tests/pj.s

Le programme pj.s teste les sauts conditionnels (ici jeq) dans le passé.

```

1      ldi r7, -1 # r7 <- -1
2  loop:    in r0 # r0 <- getchar()
3          jeq r0, r7, goto # if (r0 == r7) goto 'goto' (+2)
4          jmp end
5  goto:    jmp loop # goto loop (-3)
6  end:     jmp end

```

FIGURE 79 – ../tests/fj.s

État des registres en fin d'exécution :

registre	r0	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7
valeur	getchar()	X	X	X	X	X	X	-1=255

5.8 Vérification du saut dans le futur

Le programme fj.s teste les sauts conditionnels (ici jeq) dans le futur.

État des registres en fin d'exécution :

registre	r0	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7
valeur	getchar()	X	X	X	X	X	X	-1=255

Conclusion

Toutes les questions ont été réalisées mais le processeur peut encore être amélioré avec d'autres types d'instructions comme par exemple la gestion de prédicats.